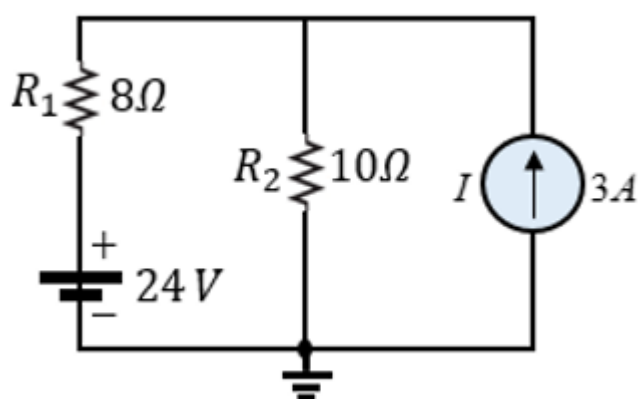


	PROCESO DE GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO: FT-GA-013
	TALLER # 5 LCK CIRCUITOS ELECTICOS		VERSIÓN: 3
			FECHA: Julio 7 de 2023


Fecha: 7/03/2025

Resolver con LCK los siguientes circuitos hallando sus corrientes y voltajes en nodos


1. Ejercicio:



2. Ejercicio 2

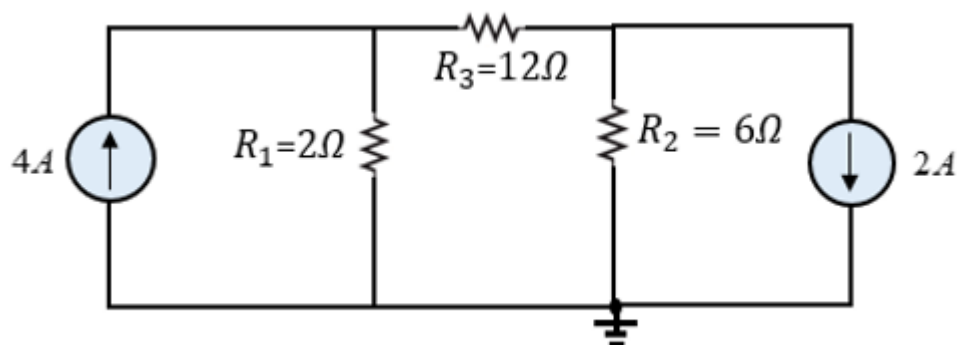


3. Ejercicio 3

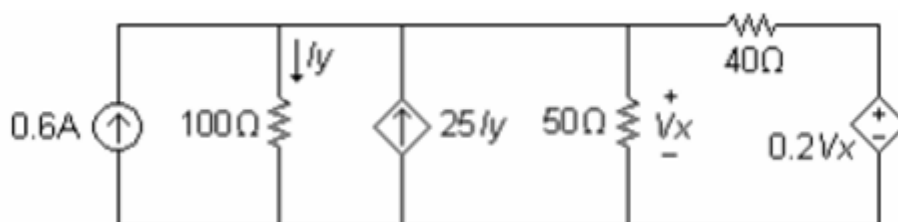


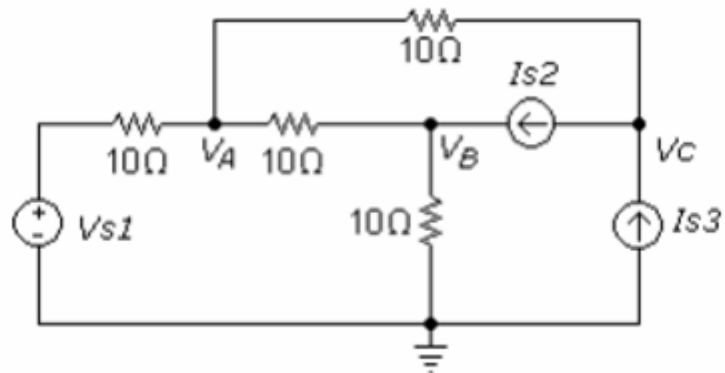4. Ejercicio 4


En el siguiente circuito $V_{S1} = -10V$, $I_{S2} = 4A$ e $I_{S3} = 1A$




5. Ejercicio 5

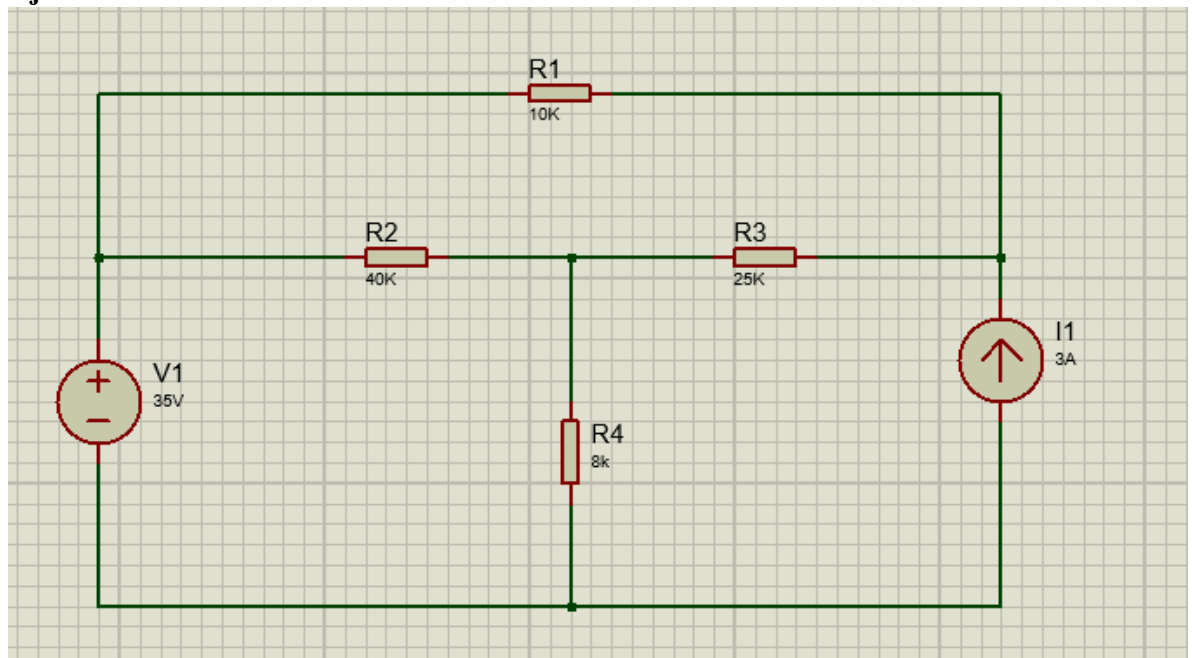

6. Ejercicio 6

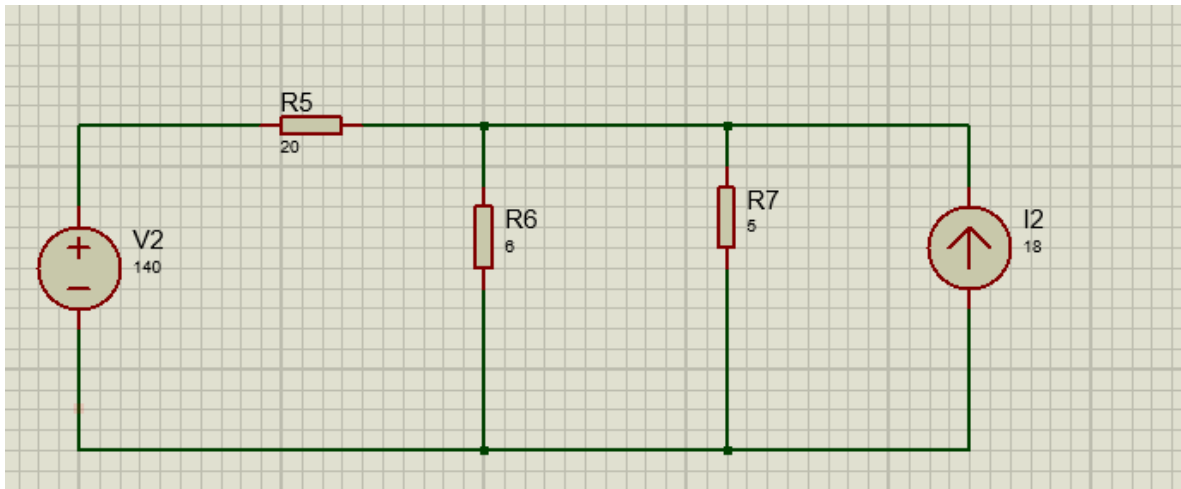

7. Ejercicio 7

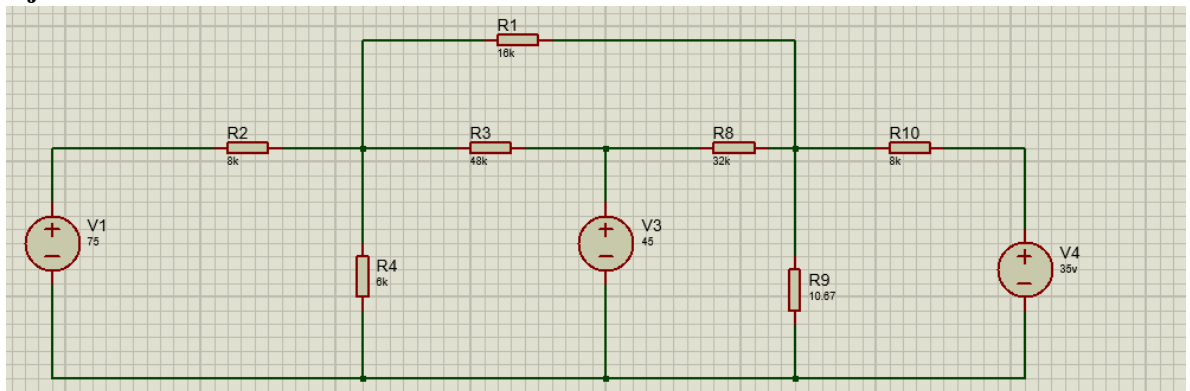

8. Ejercicio 8

